

Praktikum digitaler Schaltungsentwurf – Abgabeblatt 4

Name	Matrikelnummer	Studiengang


Vom Betreuer auszufüllen:

Betreuer	Datum	A1.1	A1.2	A2.1	A2.2	A3.1	A4.1	A4.2

zu Aufgabe A1.2: Wertetabelle des 7-Segmentdecoders

$x_3 x_2 x_1 x_0$	a	b	c	d	e	f	g
0000							
0001							
0010							
0011							
0100							
0101							
0110							
0111							
1000							
1001							
1010							
1011							
1100							
1101							
1110							
1111							

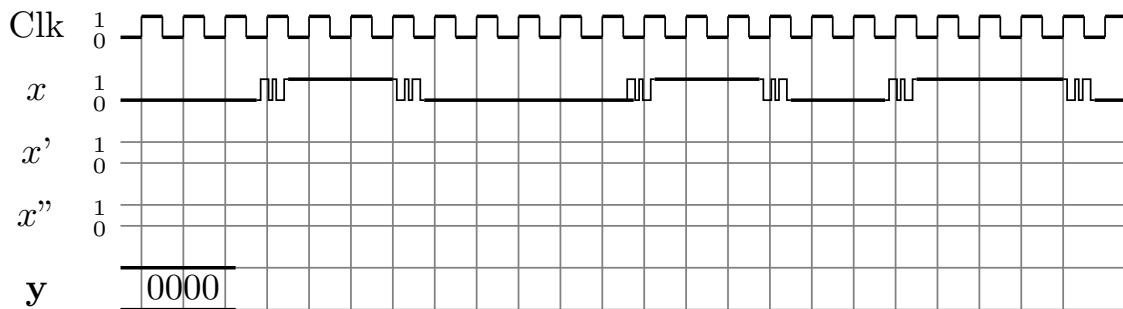zu Aufgabe A4.4: Simulation Eingabezähler



⚡ Prellan, der Abtastwert kann zufällig null oder eins sein